

# Programowalne Układy Cyfrowe – Ćwiczenie 5

Cele:

- zapoznanie z układami arytmetycznymi,
- realizacja mnożenia szerokiego za pomocą modułów o węższej szerokości bitowej.

Przebieg ćwiczenia:

1. Uruchomić program Active-HDL, stworzyć nowy projekt.
2. W postaci dwóch plików źródłowych wprowadzić następujący program:

*Plik testbench.v*

```
module mytestbenchmodule();

    reg CLK;
    initial CLK <= 0;
    always #50 CLK <= ~CLK;

    reg RST;
    initial
    begin
        RST <= 0;
        RST <= #100 1;
        RST <= #500 0;
    end

    reg [15:0] i_dat_a;
    reg [15:0] i_dat_b;
    reg i_stb;
    reg o_ack;

    initial
    begin
        o_ack <= 0;
        i_stb <= 0;
        #1000;
        i_dat_a <= 15;
        i_dat_b <= 22;
        i_stb <= 1;
        #100;
        i_stb <= 0;
        #4050;
        o_ack <= 1;
    end

    end

    adder
    #(
        .A_WIDTH(16),
        .B_WIDTH(16)
    )
    adder1
    (
        .CLK(CLK),
        .RST(RST),

        .I_DAT_A(i_dat_a),
        .I_DAT_B(i_dat_b),
        .I_STB(i_stb),
        .I_ACK(),

        .O_DAT(),
        .O_STB(),
        .O_ACK(o_ack)
    );

endmodule
```

### Plik *adder.v*

```
module adder
#(
parameter A_WIDTH = 32,
parameter B_WIDTH = 32
)
(
input wire RST,
input wire CLK,

input wire I_STB,
output wire I_ACK,
input wire [A_WIDTH-1:0] I_DAT_A,
input wire [B_WIDTH-1:0] I_DAT_B,

output reg O_STB,
output reg [(A_WIDTH>B_WIDTH?A_WIDTH:B_WIDTH) : 0] O_DAT,
input wire O_ACK
);

assign I_ACK = I_STB & ~O_STB;

always @(posedge CLK or posedge RST)
if (RST) O_DAT <= 0; else if (I_ACK) O_DAT <= I_DAT_A+I_DAT_B;

always @(posedge CLK or posedge RST)
if (RST) O_STB <= 0; else if (O_ACK) O_STB <= 0; else if (I_ACK) O_STB <= 1;

endmodule
```

3. Co oznaczają parametry A\_WIDTH i B\_WIDTH? Jakie zalety ma ich zdefiniowanie?
4. Zastanowić się, z czego wynika zapis:  
output reg [(A\_WIDTH>B\_WIDTH?A\_WIDTH:B\_WIDTH) : 0] O\_DAT,
5. Skompilować i uruchomić symulację. Wykreślić przebiegi czasowe modułu adder1.
6. Czy układ działa poprawnie? Sprawdzić z innymi wartościami liczb. Sprawdzić inne sposoby podawania danych (kilka liczb w jednym testbench'u itp).
7. Stworzyć nowy program wykorzystując jako podstawę plik adder.v. Program ten ma realizować funkcję mnożenia.

### Plik *multiplier.v*

```
module multiplier
#(
parameter A_WIDTH = 32,
parameter B_WIDTH = 32
)
(
input wire RST,
input wire CLK,

input wire I_STB,
output wire I_ACK,
input wire [A_WIDTH-1:0] I_DAT_A,
input wire [B_WIDTH-1:0] I_DAT_B,

output reg O_STB,
output reg [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:0] O_DAT,
input wire O_ACK
);

....
```

8. Co powinno się znaleźć w miejscu symbolu `XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX` aby układ działał poprawnie?
9. Poprawić testbench, aby testował moduł multiplier1 dla szerokości bitowej 16 danych wejściowych.
10. Skompilować i uruchomić symulację. Wykreślić przebiegi czasowe modułu multiplier1.
11. Czy układ działa poprawnie? Sprawdzić z innymi wartościami liczb poddawanych konwersji. Sprawdzić inne sposoby podawania danych (kilka liczb w jednym testbench'u itp) podobnie jak w punkcie 6.

12. Napisać nowy program realizujący funkcję mnożenia 32-bitowego z wykorzystaniem podrzędnych modułów mnożenia 16-bitowego i dodawania. Program powinien zaczynać się następująco:

Plik multiplier\_32bit.v

```


module multiplier_32bit
(
    input wire RST,
    input wire CLK,

    input wire I_STB,
    output wire I_ACK,
    input wire [31:0] I_DAT_A,
    input wire [31:0] I_DAT_B,

    output wire O_STB,
    output wire [63:0] O_DAT,
    input wire O_ACK
);
....


```

 Zasada mnożenia jest jak przy mnożeniu "pisemnym":



13. Skompilować i uruchomić symulację. Wykreślić przebiegi czasowe modułu multiplier\_32bit.  
 14. Czy układ działa poprawnie? Sprawdzić z innymi wartościami liczb poddawanych konwersji. Sprawdzić inne sposoby podawania danych (kilka liczb w jednym testbench'u itp) podobnie jak w punkcie 6.

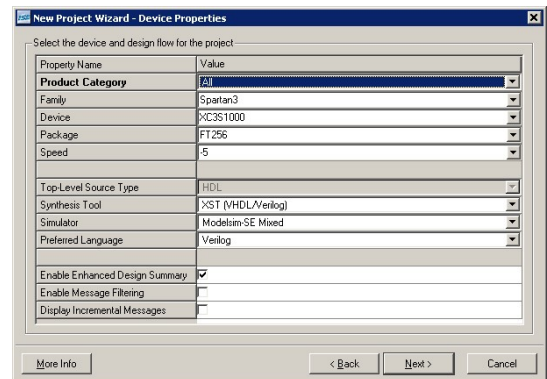15. Z wykorzystaniem Xilinx ISE, porównać wyniki syntezy dwóch implementacji mnożenia 32-bitowego.  
 16. Uruchomić środowisko Xilinx – ISE Project Navigator.  
 17. Utworzy nowy projekt (File/New Project). Nadać nazwę np. „mul\_test”. Jako typ projektu wybrać „HDL”.  
 18. Ustawienia projektu wybrać jak na rysunku obok. Nie dodawać nowych plików źródłowych. Jako istniejące pliki źródłowe (existing sources) dodać pliki badanego modułu np. „multiplier.v” (a później "multiplier\_32bit.v". Nie dodawać pliku testbench'a!  
 19. Z panelu po lewej stronie wybrać „Synthesize – XST”. Odczytać maksymalną częstotliwość oraz wyniki syntezy HDL np.



Minimum period: 4.174ns (Maximum Frequency: 239.572MHz)

```

Macro Statistics
# Registers : 106
Flip-Flops : 106
# Comparators : 10
4-bit comparator lessequal : 10
=====

```

Wybrać opcję „Implement design”. Odczytać rzeczywistą wielkość układu:

```

Logic Utilization:
Number of Slice Flip Flops: 106 out of 15,360 1%
Number of 4 input LUTs: 110 out of 15,360 1%
Logic Distribution:
Number of occupied Slices: 56 out of 7,680 1%

```